
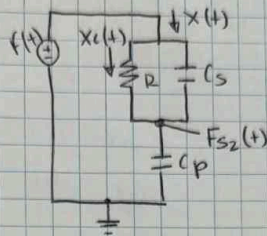


Circuito electrico

23-Oct-25

nodos = derivadas para capacitor

Analisis apagando F_0

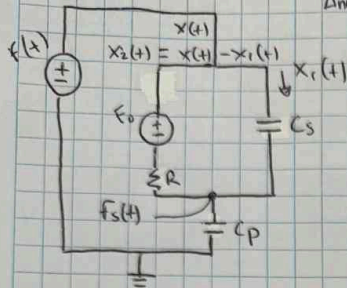

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$x(t) = C_p \frac{d[F_s(t)]}{dt}$$

$$x_2(t) = \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

$$x_1(t) = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt}$$

$$C_p \frac{dF_s(t)}{dt} = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt} + \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

$$C_p S F_s(s) = C_s S [F(s) - F_s(s)] + \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

$$(C_p S + C_s S + \frac{1}{R}) F_s(s) = (C_s S + \frac{1}{R}) F(s)$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{(C_s S + \frac{1}{R})}{C_p S + C_s S + \frac{1}{R}}$$


$$\frac{(C_p S + C_s S + \frac{1}{R}) F_s(s)}{F(s)} = (C_s S + \frac{1}{R})$$


$$(C_p S + C_s S + \frac{1}{R}) (F$$

entrada


$$\frac{(C_s R S + 1)}{C_p R S + C_s R S + 1}$$
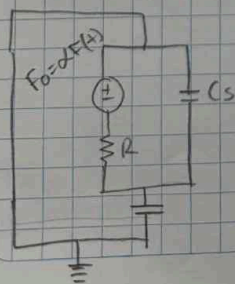
$$\frac{(C_s S + \frac{1}{R}) (R)}{(C_p S + C_s S + \frac{1}{R}) (R)} = \frac{C_s R S + 1}{C_p R S + C_s R S + 1}$$



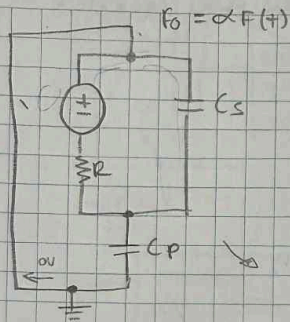
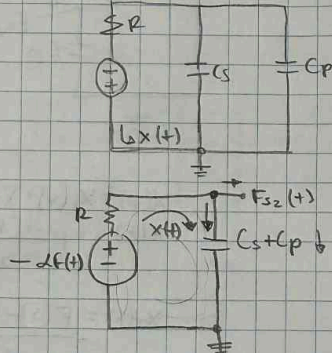
$$f_0 = \frac{\alpha F(t)}{R} + C_s \frac{d[F(t)]}{dt}$$



$$X(t) = -x(t)$$

ecuaciones principales

función de transferencia

$$\begin{cases} -\alpha F(t) \cdot R x(t) + \frac{1}{C_s + C_p} \int x(t) dt \\ F_{s2}(t) = \frac{1}{C_s + C_p} \int x(t) dt \end{cases}$$

$$1 \quad -\alpha F(s) = R x(s) + \frac{x(s)}{(Cs + Cp)S}$$

$$2 \quad F_0(s) = \frac{x(s)}{(Cs + Cp)S}$$

$$3 \quad F(s) = \frac{R(Cs + Cp)S + 1}{\alpha(Cs + Cp)S}$$

$$\begin{aligned} \frac{F_{s2}(s)}{F(s)} &= \frac{\frac{1}{(Cs + Cp)S} x(s)}{\frac{R(Cs + Cp)S + 1}{\alpha(Cs + Cp)S}} = -\frac{\alpha}{R(Cs + Cp)S + 1} \end{aligned}$$


$$s \quad F_{s2}(s) = \frac{-\alpha F(s)}{R(Cs + Cp)S + 1}$$

error estacionario de tarea
estabilidad de lazo abierto.

$$F_s(s) = F_{s2}(s) + F_{s2}(s)$$

$$F_s(s) = \frac{(CsRs+1)F(s)}{R(Cp+Cs)s+1} \rightarrow \frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{CsRs+1-\alpha}{R(Cp+Cs)s+1}$$

final

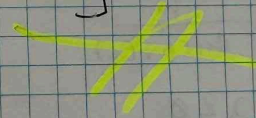

$$P = 4.52119574505476$$

$$PID \rightarrow I = 511.062023732273$$

Tarea

$$F_s(s) = F_{s1}(s) + F_{s2}(s)$$

$$F_s(s) = \frac{(C_s R s + 1) F(s)}{R(C_p + C_s)s + 1} = \frac{\alpha F(s)}{R(C_p + C_s)s + 1}$$

$$F_s(s) = \frac{C_s R s + 1 - \alpha}{R(C_p + C_s)s + 1} F(s)$$

función de transferencia

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{C_s R s + 1 - \alpha}{R(C_p + C_s)s + 1}$$

error estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[F(s) \left[1 - \frac{F_s(s)}{F(s)} \right] \right] \quad e(s) = \alpha$$

$$e(t) = \alpha V = 0.25V$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \left[1 - \frac{C_s R s + 1 - \alpha}{R(C_s + C_p)s + 1} \right]$$

Estabilidad lazo abierto

$$R(C_p + C_s)s + 1 = 0$$

$$\lambda = -\frac{1}{R(C_p + C_s)}$$

$$\operatorname{Re} \lambda < 0$$

Respuesta estable

asintóticamente estable

